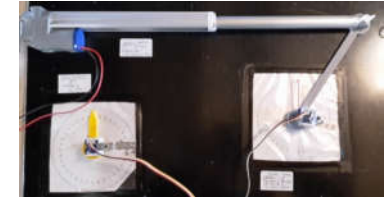


Analyse de trame I²C

Objectif de cette activité :



Pour une ou plusieurs trames I²C données, traduire le comportement correspondant de la maquette expérimentale.

Maquette expérimentale



On relève la trame suivante sur la maquette expérimentale

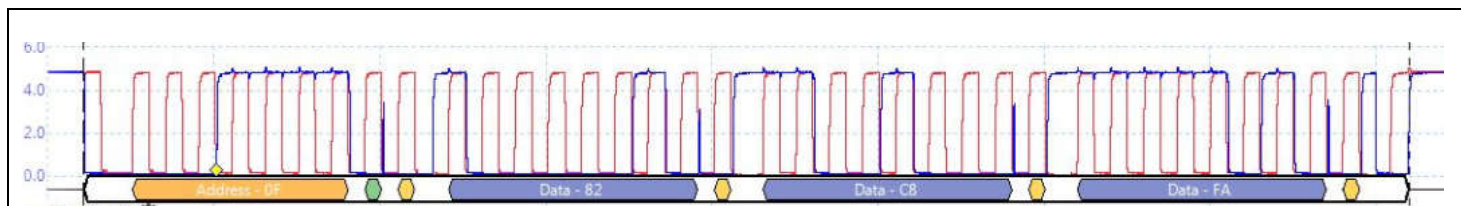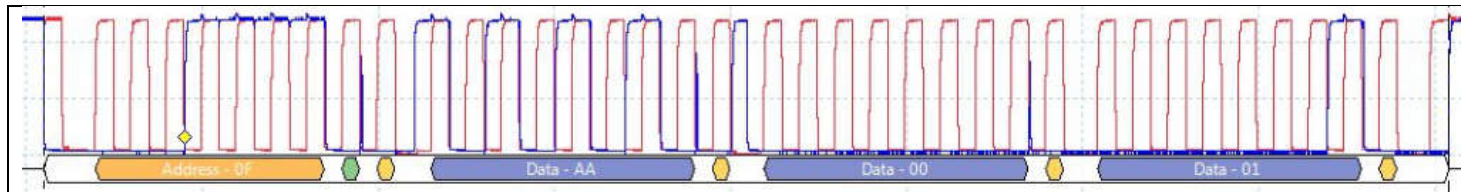Décrire succinctement ce qu'il se passe !
(au niveau du vérin, de la consigne...)



SUIVI DE

